

# 4x4 按键显示实验

# 1) 概述

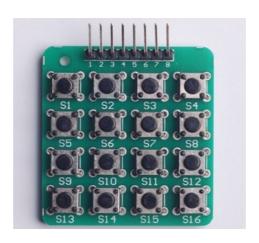

4\*4 薄膜按键脚位,请看上图。 其原理图如下:

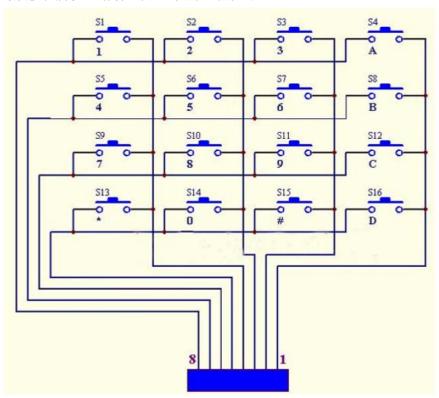

- 4\*4 薄膜按键: 1 个
- 多彩面包板实验跳线: 若干
- 面包板 : 1 个

### 2) 实验连线

按照下图原理图, 将 4\*4 薄膜按键的 1-8 依次接到数字 2-9 脚上。如图:

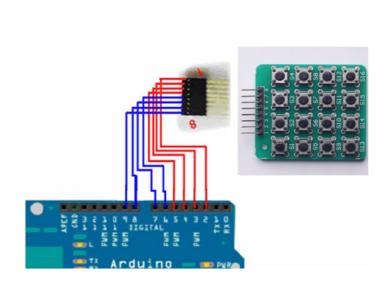


图 1.6 广告灯实验的接线

## 4)程序代码

程序代码在"4x4 按键显示实验"文件夹中。首先要将按键类库文件"Keypad.zip",解压到 arduino IDE 的安装文件夹下的"libraries" 文件夹。

#### 程序代码如下:

```
{'*','0',#','D'}
};
//连接 4*4 接键的行位端口,相应控制板的数字 IO 口
byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5};
//连接 4*4 接键的列位端口,相应控制板的数字 IO 口
byte colPins[COLS] = {6,7,8,9};

//调用 Keypad 类库功能函数
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    char key = keypad.getKey();
    if (key != NO_KEY) {
        Serial.println(key);
    }
}
```

#### 5) 下载程序

按照 arduino 教程中的程序下载方法将本程序下载到实验板中。

## 6)程序功能

将程序下载到实验板后,打开串口工具,此时按下键盘上的某个键,在串口工具上显示该按键的值。如图,我们按下"#",则显示如下:



# 4 x 4 按键控制灯实验

1) 实验连线: 使用上一章的连线图。 并在这里, 我们借用控制板上的 13 脚连接的小灯。

#### 2) 实验代码:

```
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //定义 4 行
const byte COLS = 4; //定义 4 列
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*','0','#','D'}
};
//连接 4*4 按键的行位端口,相应控制板的数字 IO 口
byte rowPins[ROWS] = \{2,3,4,5\};
//连接 4*4 按键的列位端口,相应控制板的数字 IO 口
byte colPins[COLS] = \{6,7,8,9\};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
byte ledPin = 13;
boolean blink = false;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
                                   // sets the digital pin as output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
  keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
void loop(){
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO KEY) {
    Serial.println(key);
  }
  if (blink){
    digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
```

```
delay(100);
  }
//take care of some special events
void keypadEvent(KeypadEvent key){
  switch (keypad.getState()){
    case PRESSED:
       switch (key){
         case '#': digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin)); break;
            digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
         break;
       }
    break;
    case RELEASED:
       switch (key){
         case '*':
            digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
            blink = false;
         break;
     break;
    case HOLD:
       switch (key){
         case '*': blink = true; break;
       }
     break;
  }
```

#### 3) 实验结果

该程序,当按下按键 "\*"不放时,控制板自带的 13 脚 LED 灯将一直亮, 直到释放按键 "\*"; 当按下按键 "#",然后就释放时,13 脚小灯将一直亮,再按一下 "#"时,小灯熄灭!